

TUSHAR  
SHRIVASTAVA  
1/21/2022

## COEN-21 PRE-LAB

(i) input: S, M1, D  
output: L, A

iii) Read & Watch  
Video

(ii)

S	M1	D	L	A
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	1	0	1	1
1	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	0	1	0	0
1	1	1	1	0

iii) Logic Circuit

